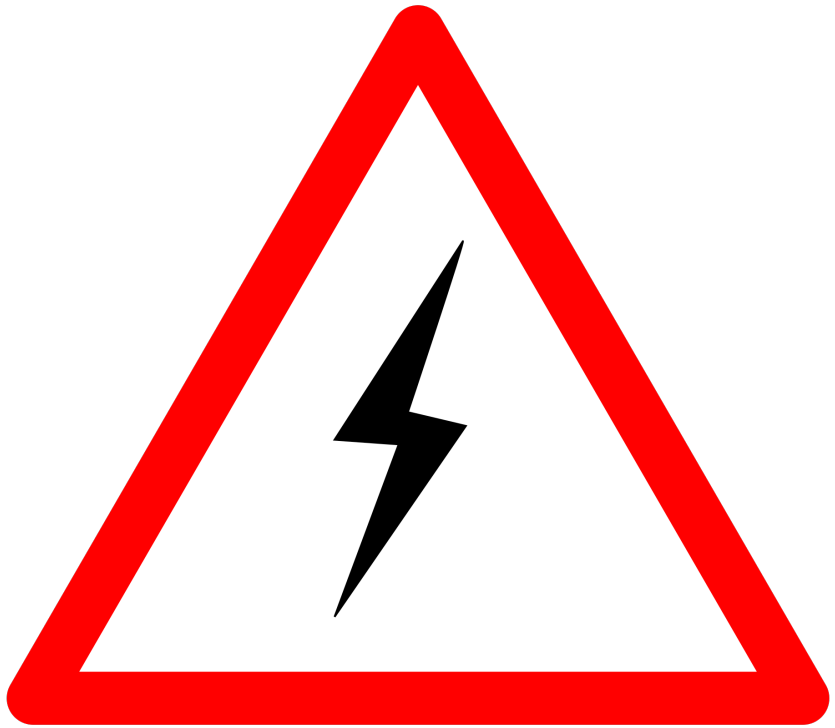

# Elsäkert?

Bildspel

# Exempelmateriel för Laboration 1 och 2

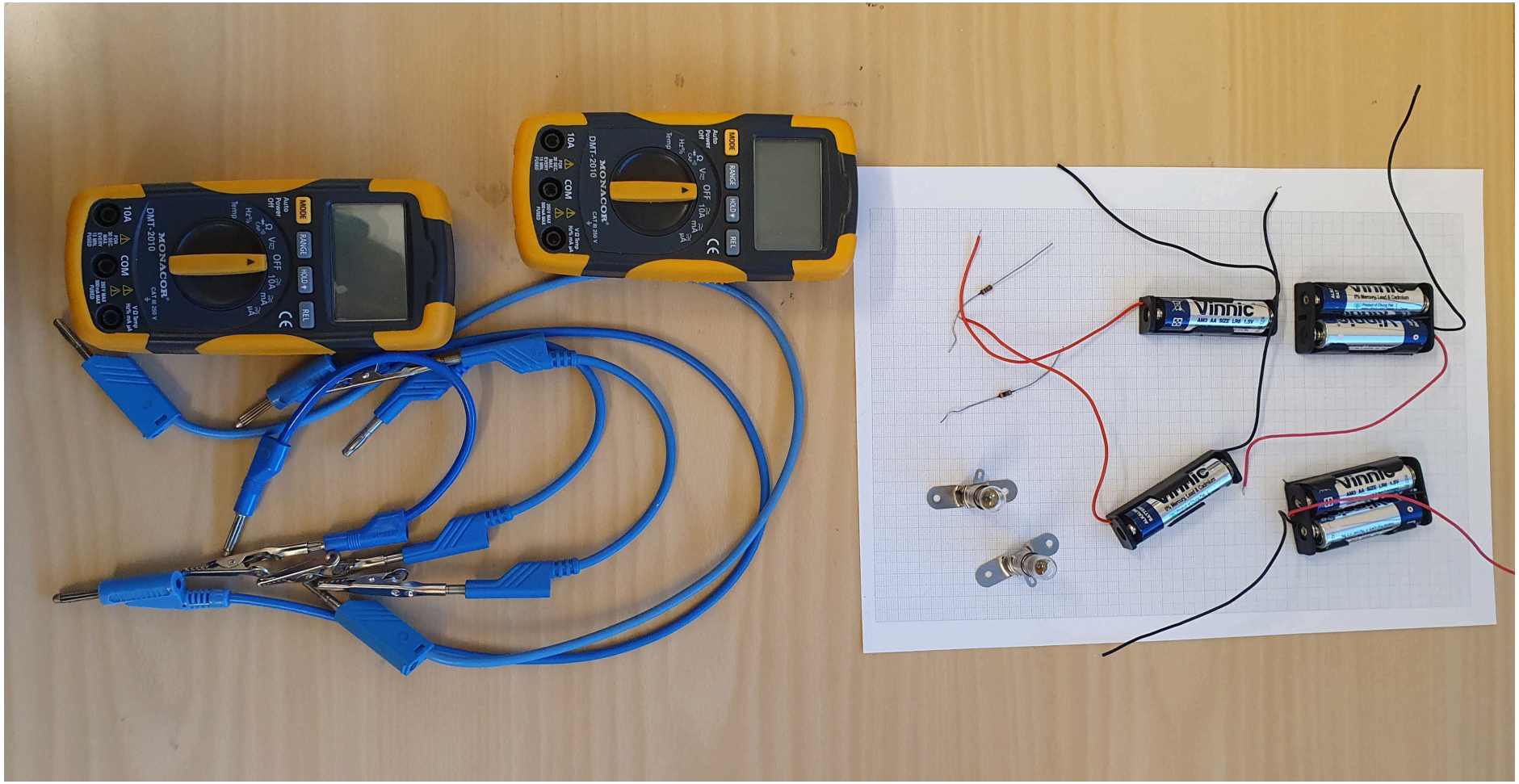

# Kopplingsscheman: ett och flera batterier

 

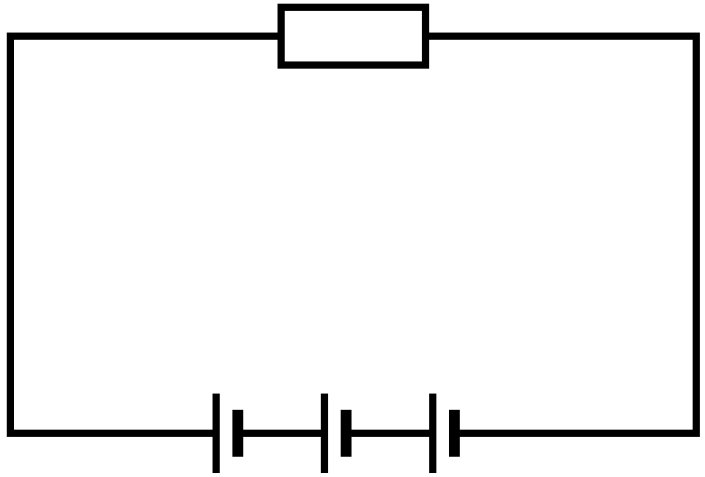

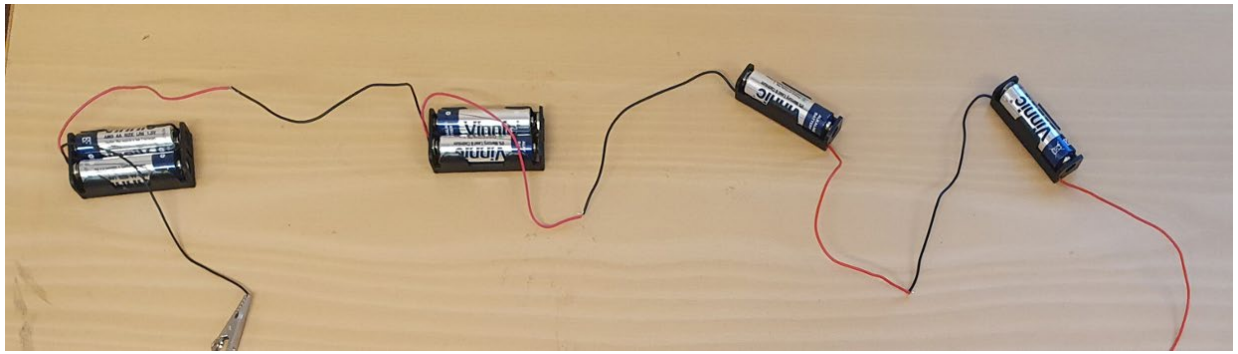

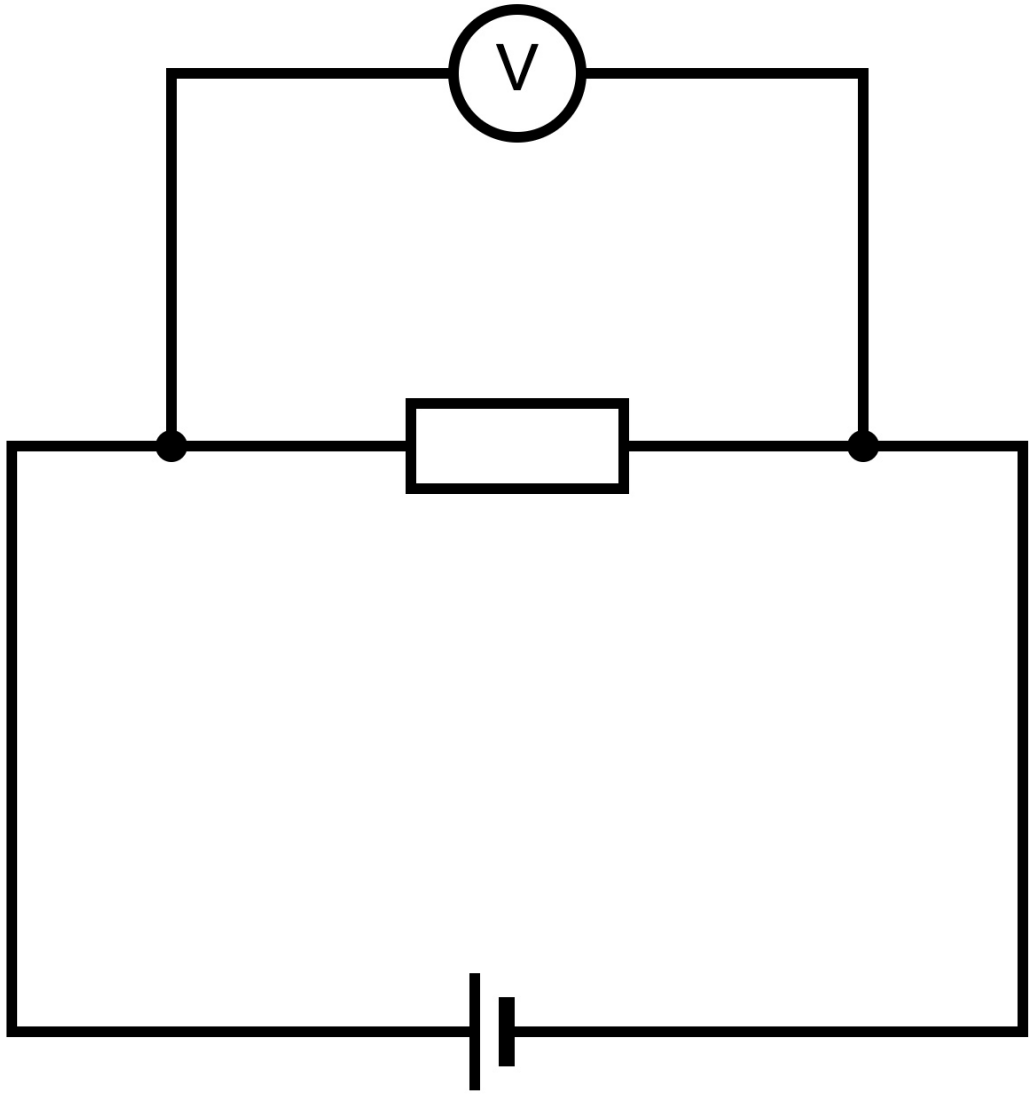


# Hur man kopplar in voltmetern

# Hur man kopplar in amperemetern

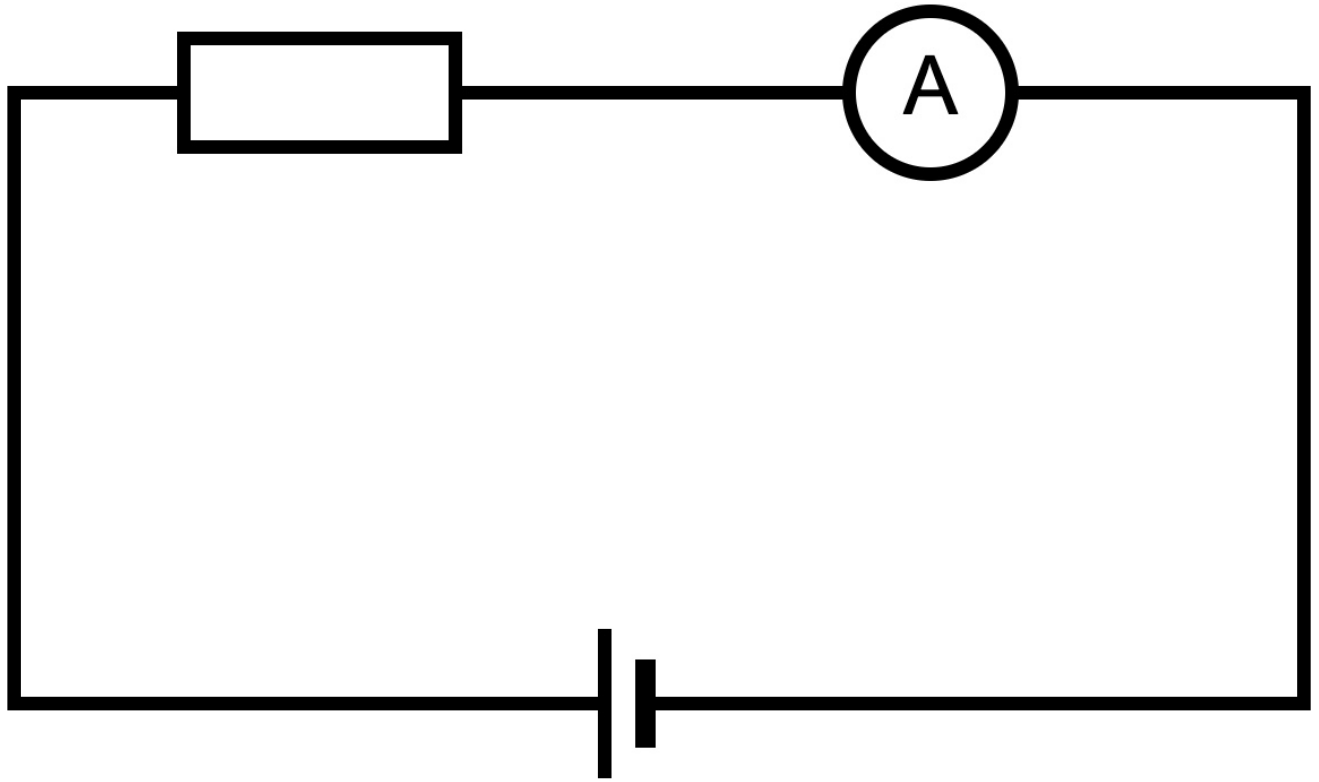

# Amepere- och voltmetern samtidigt (alternativ 1)

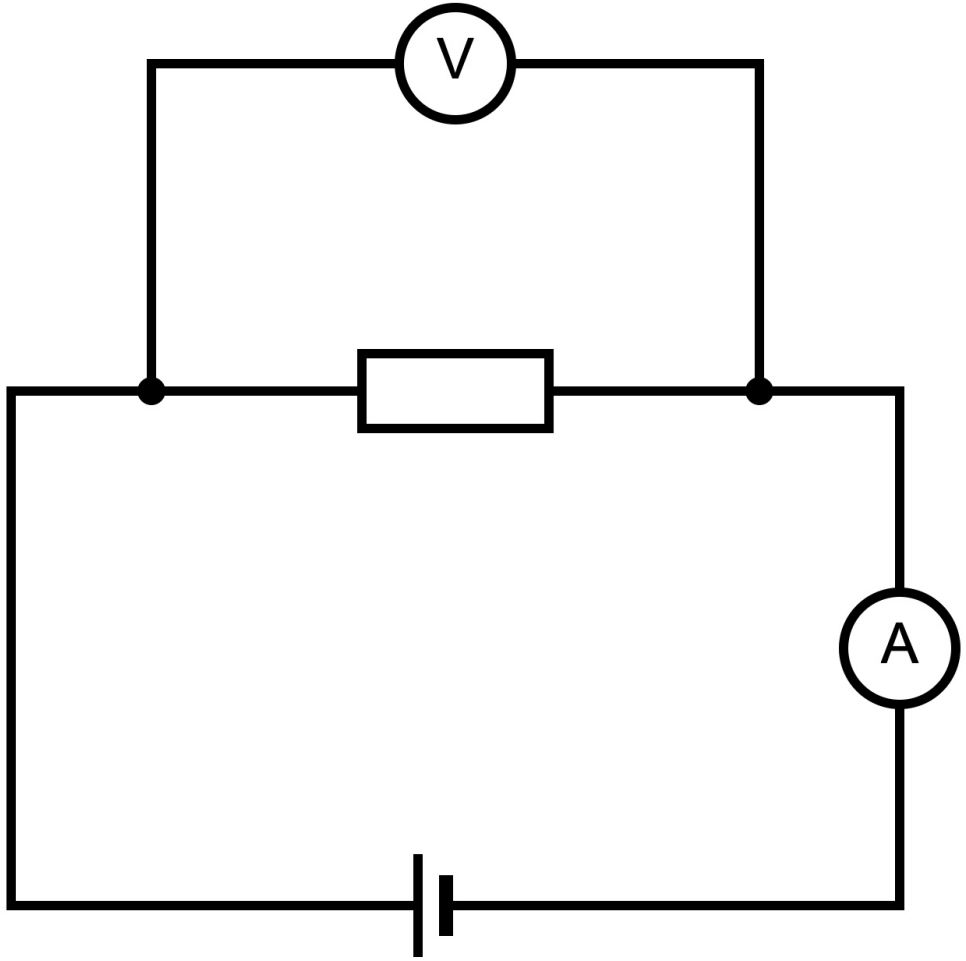


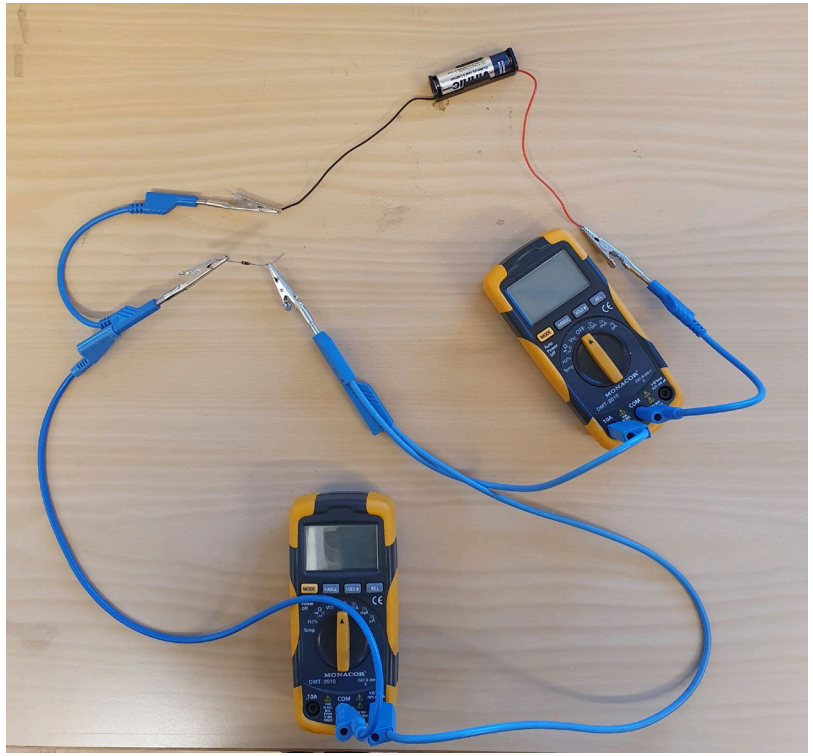

# Amepere- och voltmetern samtidigt (alternativ 2)

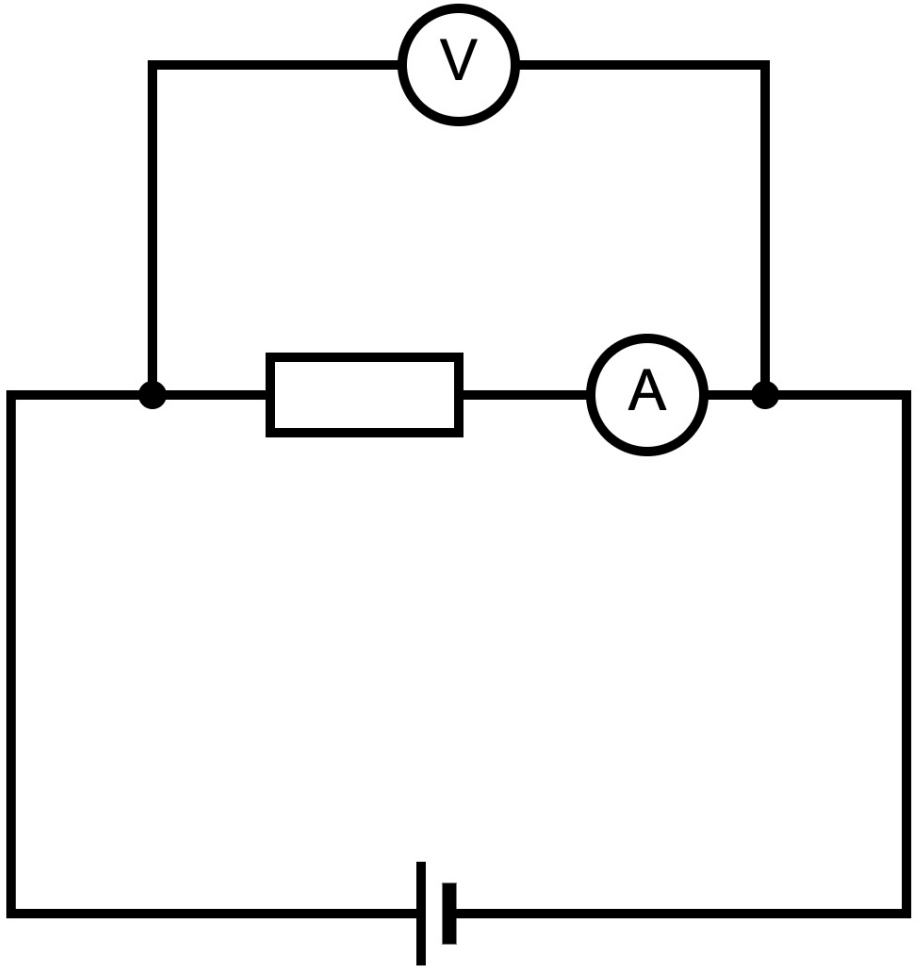

# Tabellmall

| **Mätning** | **Spänning (V)** | **Strömstyrka (A eller mA)** |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

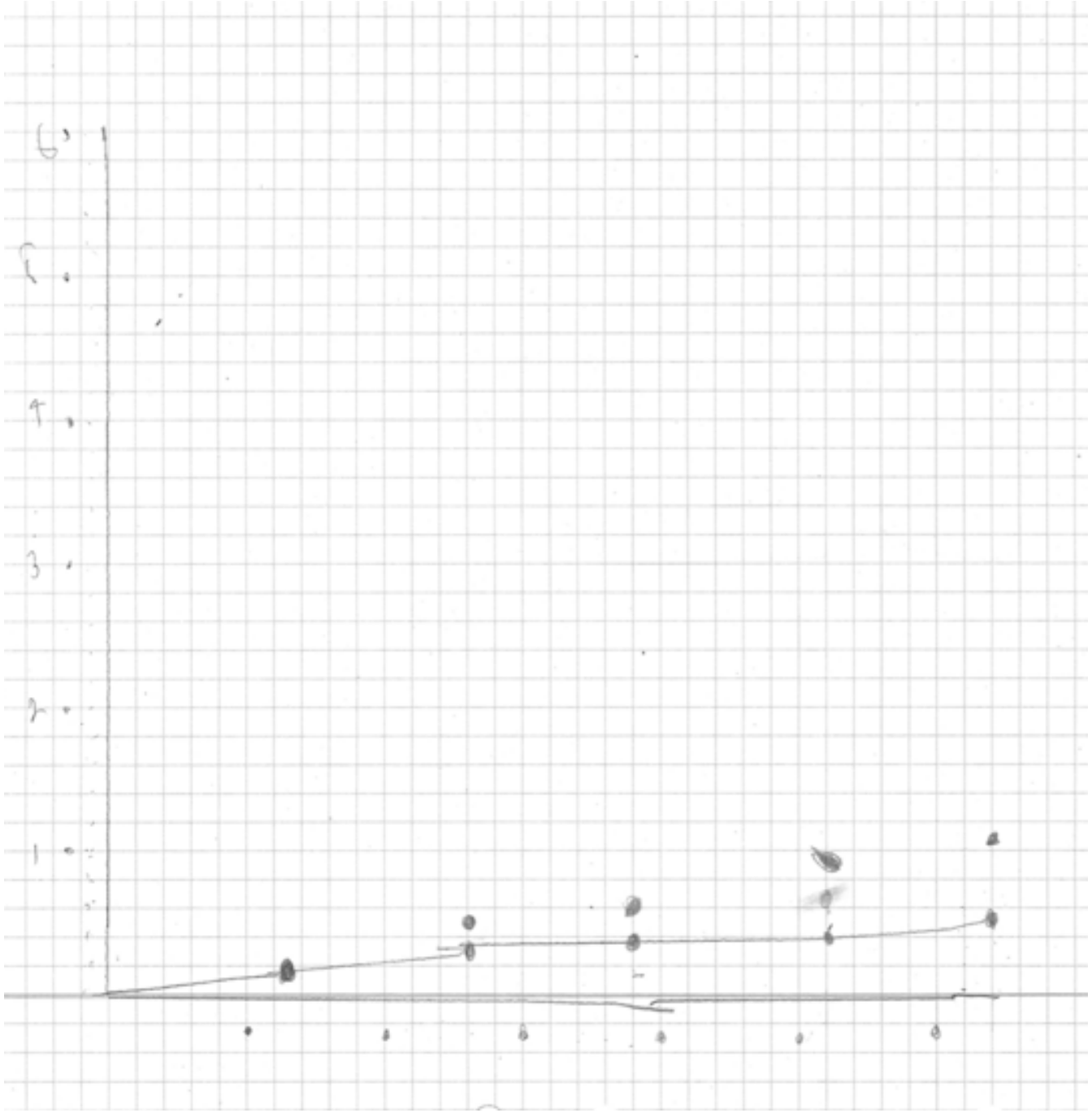

Är denna graf tydlig?

Vad kan vi förbättra?

# Vilka/en av dessa grafer kan passa till era mätpunkter?

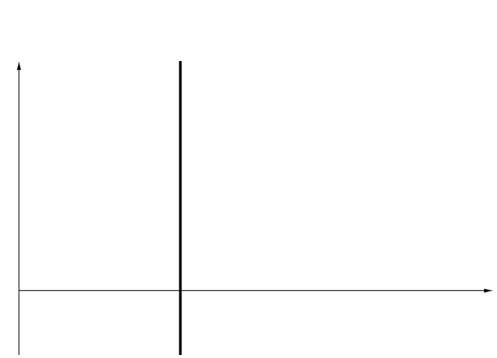

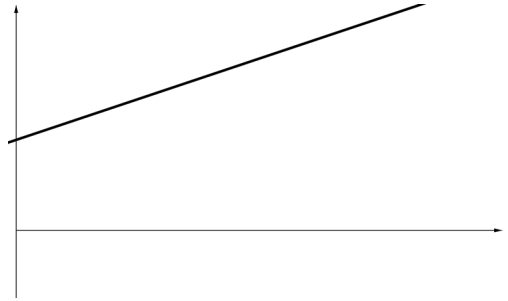

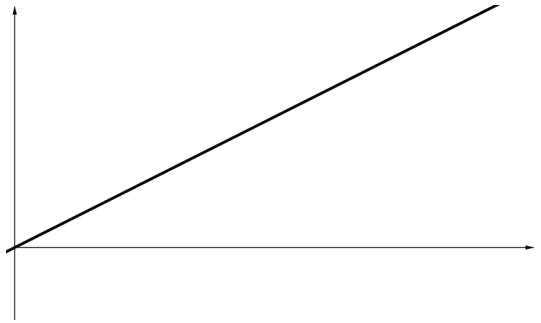

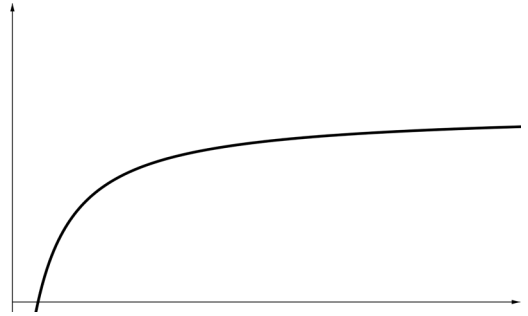

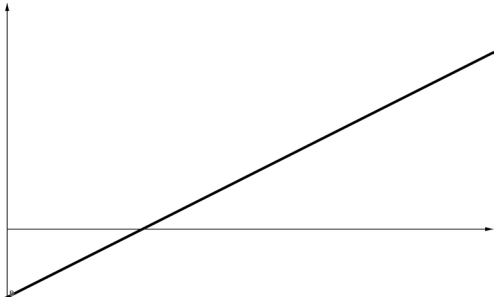

 

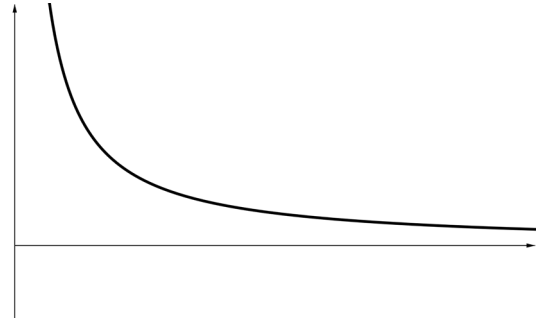

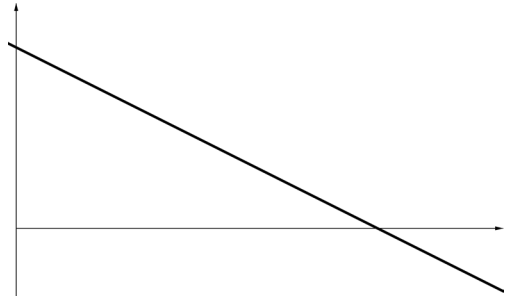
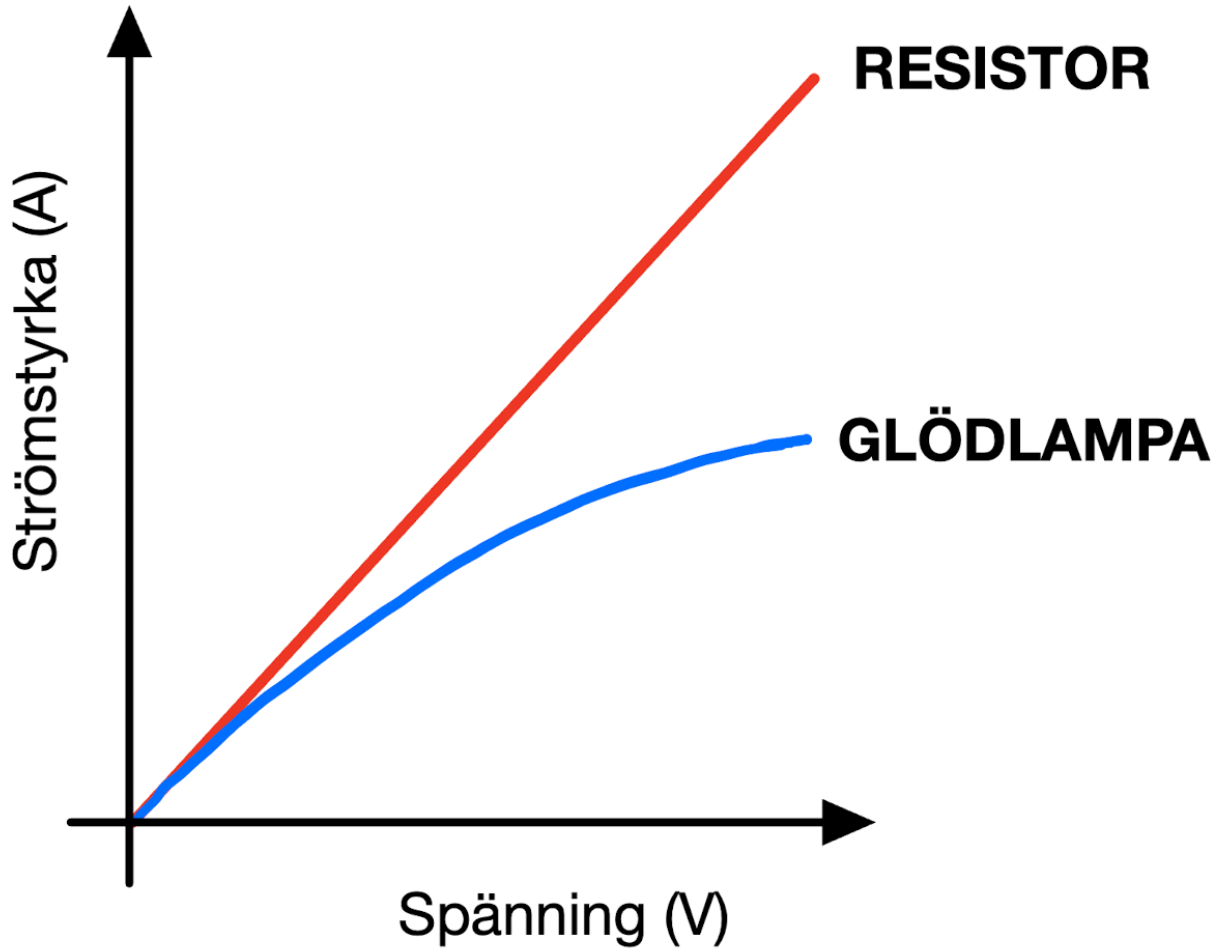
# Resistans i glödlampan ökar med temperatur!